
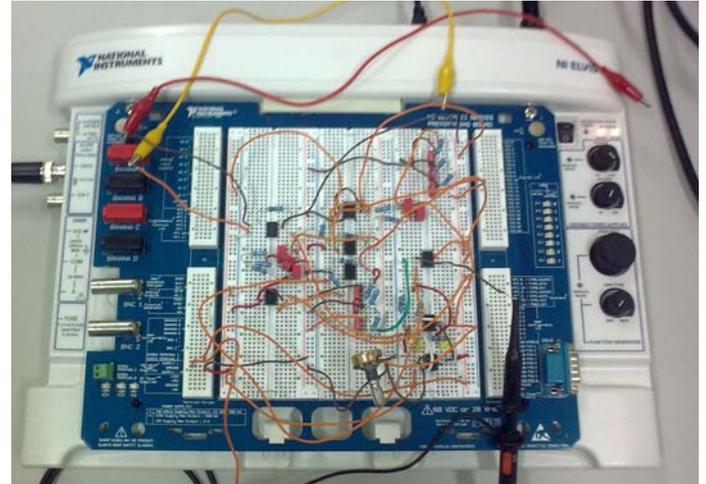



雙通道心電圖之量測：使用 ELVIS II 量測平台

電路圖 (整體增益： $1.49 \times 47 \times 47 \times 0.3$)

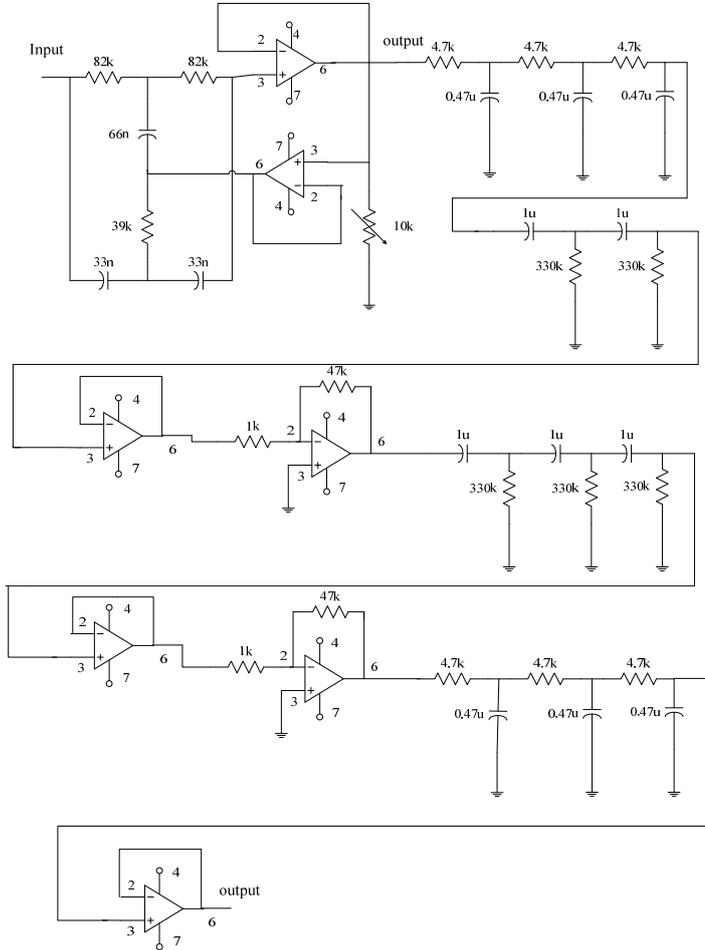P.S.因第一級 AD620 元件無併入整體電路圖中，只要將第一級輸出接到此圖 Input 即可



量測結果：

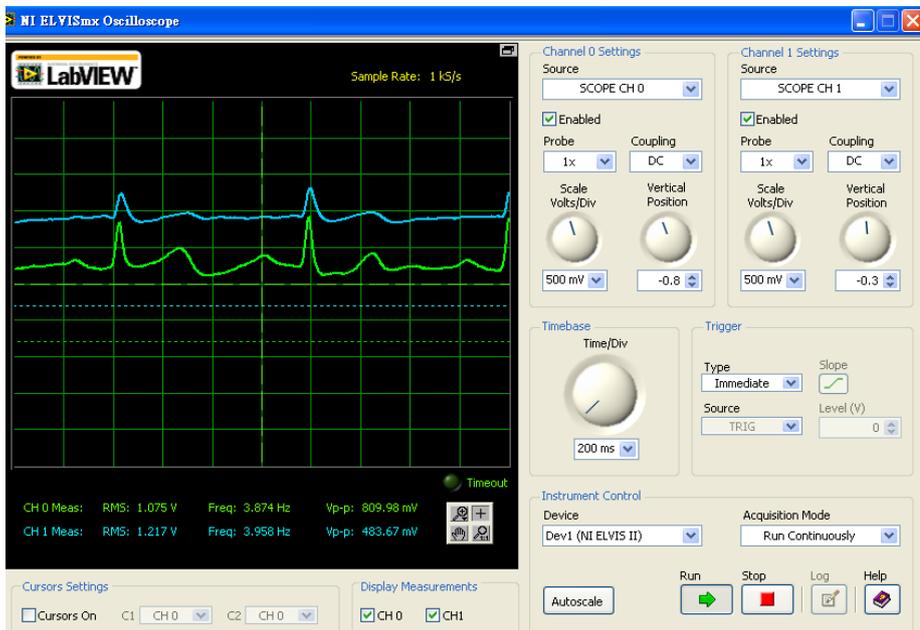

綠色：左腳至右手
藍色：右腳至左手 (Lead II)